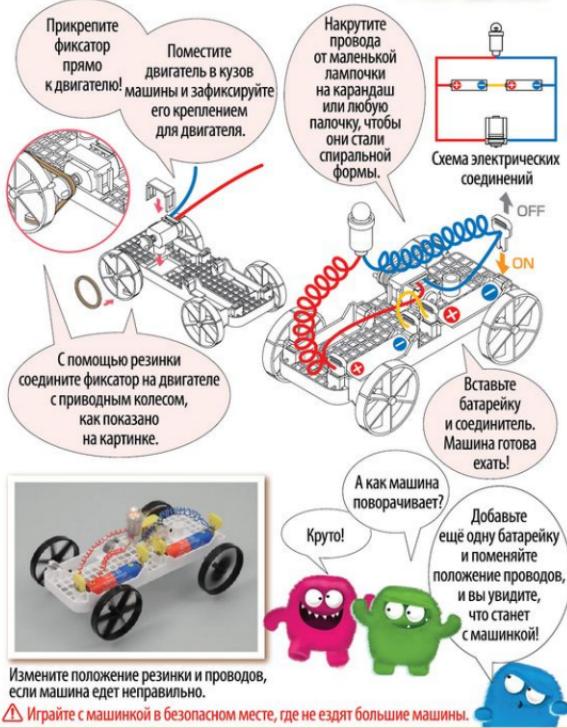


Давайте конструировать машину с двигателем!

Всё получится!



ЭЛЕКТРО-МОБИЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ



ИЗУЧАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
СРАВНИВАЯ РАБОТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЕЙ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ И
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ!

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

ЭВРИКИ

Мы хотим, чтобы наши дети, наше будущее поколение, росли умными, любознательными и открытыми миру. Для нас очень важно, чтобы каждый из них обрёл себя и стал настоящей личностью: разносторонней, эрудированной, интересной. А наука – это именно то, что развивает нас и интеллектуально, и духовно. Наука вдохновляет открывать новые горизонты, исследовать ещё неизведанные земли. Вот почему мы разработали серию товаров «Эврики»: теперь изучение естественных наук стало для наших детей весёлой игрой. Понять, как работают основные законы физики и химии, можно не только из скучных учебников, но и проделывая удивительнейшие опыты, которые не только поражают воображение, но и заставляют нас мыслить логически.

В СЕРИИ:



Давайте узнаем ещё больше!

Подумайте!

Напряжение – это напор, с которым движется электричество, а сила – это величина потока. В качестве аналогии мы привели пример с водой.

Напряжение – это высота, на которую поднимается вода, сила – это количество бегущей воды. Батарейка – это насос, который качает воду. Маленькая лампочка и двигатель словно колёса, которые вращаются под напором воды.

Маленькая лампочка и пропеллер соединены одной батарейкой последовательно.

◆ Маленькая лампочка и двигатель соединены одной батарейкой последовательно.

Два колеса нужно вращать одним потоком, а так как после каждого колеса поток слабеет, лампочка горит всё тусклее, а пропеллер то вращается, то не вращается.



Лампочка загорается, но тускло.




Пропеллер не вращается.



Поток воды слишком слаб, чтобы normally вращать колесо.

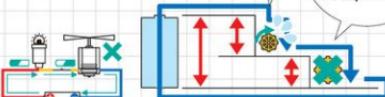А это колесо ещё больше, так что вращать его еще тяжелее.




Маленькая лампочка и пропеллер соединены одной батарейкой параллельно.

◆ Маленькая лампочка и двигатель соединены одной батарейкой параллельно.

Каждое колесо получает заряд от одной батарейки, так что маленькая лампочка горит, а пропеллер нормально вращается. Батарейка сидит быстрее, так как вода должна течь в два раза быстрее, чтобы питать сразу два колеса.



Лампочка загорается.

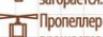

Пропеллер вращается.



Батарейка садится быстрее.


Нужно перекачать много воды.



Давайте узнаем ещё больше!

Давайте узнаем ещё больше!

Основы

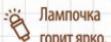

Лампочка горит ярко.



Батарейки соединены последовательно




Лампочка горит ярче.



По времени батарейки работают как одна.


- ◆ Для питания маленькой лампочки используется одна батарейка.

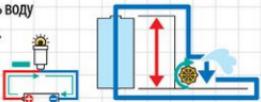Один насос может качать воду на ограниченную высоту.



- ◆ Маленькая лампочка питается от двух батареек последовательно.

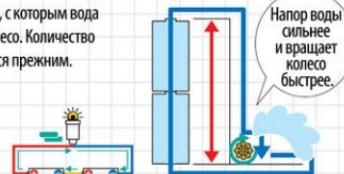Два насоса, один на другом, качают воду на высоту в два раза большую, отчего сила тока удваивается и увеличивается напряжение, с которым вода вращает колесо. Количество воды остаётся прежним.




Напор воды сильнее и вращает колесо быстрее.

Батарейки соединены параллельно




Яркость остаётся неизменной.

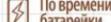

По времени батарейки работают в два раза дольше, чем одна.

Когда два насоса стоят рядом, они работают в два раза дольше, так как от двух насосов в два раза больше перекачанной воды. Воду не нужно закачивать на большую высоту,

так что напряжение остаётся неизменным.

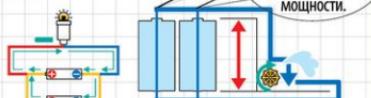

Каждая батарейка даёт лишь половину необходимой мощности.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ



Набор для опытов

Серия «Научные опыты»

В набор входит:



Дополнительно понадобятся:



2 батарейки типа АА



Ножницы

Давайте начнём этот увлекательный эксперимент!



Подготовка к эксперименту


Соберите пропеллер

Вам понадобятся:



2 Пропеллер (1)

Инструкция:

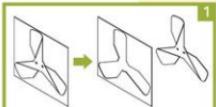

Вырежьте пропеллер из картонки.



Загните каждую лопасть пропеллера назад.

Напряжение и сила тока

Подумайте!

Прикрепите двигатель

Вам понадобятся:



Пропеллер



5 Соединители (2)



6 Зажим для пропеллера (1)

Инструкция: Помогите на странице 6, как прикрепить соединители (5).



Собирайте, как показано на картинке.



7 Фиксатор (1)



8 Крепление двигателя (1)




9 Платформа для двигателя (1)



15 Двигатель (1)

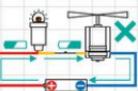- ◆ Маленькая лампочка и двигатель присоединены к одной батарейке последовательно.



Когда маленькая лампочка и двигатель соединены последовательно, загорается только лампочка. Электричество от одной батарейки распространяется от + к -, и её напряжения хватает только на лампочку.




Лампочка загорается.



Пропеллер не вращается.

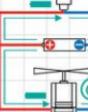
- ◆ Маленькая лампочка и двигатель присоединены к одной батарейке параллельно.




И маленькая лампочка, и пропеллер работают normally, когда объединены параллельной целью. Электричество от батарейки распространяется равномерно, и напряжения хватает и на лампочку, и на пропеллер. Но при параллельном соединении электричества потребляется больше, а это значит, что батарейка сидит быстрее.



Лампочка загорается.

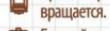

Пропеллер вращается.

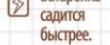

Батарейка сидится быстрее.

Напряжение – это напор, с которым движется электричество. Оно «толкает» электричество от батарейки к маленькой лампочке и двигателю (пропеллеру).



Сила тока – это количество электричества в потоке.

Чем больше поток, тем ярче будет гореть лампочка и тем быстрее будет вращаться двигатель.

У электричества есть и напряжение, и сила.




Напряжение и сила тока

Соедините лампочку и двигатель последовательной цепью.



Экспериментируйте и наблюдайте!

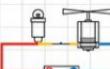

Лампочка загорелась?
Пропеллер начал вращаться?
Внимательно понаблюдайте и выберите верный ответ.


- Лампочка загорелась.
 Пропеллер начал вращаться.

⚠ Не приближайте пропеллер к лицу и рукам, пока он вращается.

Соедините лампочку и двигатель параллельной цепью.



Экспериментируйте и наблюдайте!

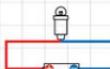

Лампочка загорелась?
Пропеллер начал вращаться?

- Лампочка загорелась.
 Пропеллер начал вращаться.

⚠ Не приближайте пропеллер к лицу и рукам, пока он вращается.

Проверьте ещё раз, что батарейки вставлены правильно.

Проверьте ещё раз, что проводки присоединены к батарейке правильно.


Подготовка к эксперименту

Соберите кузов машинки

Вам понадобятся:



Инструкции:

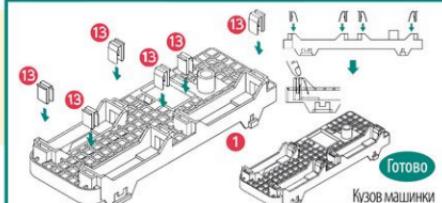


Прикрепите зажимы к кузову машины.

Убедитесь, что зажимы аккумуляторных батареек держатся крепко.


Прикрепите пропеллер

Вам понадобятся:


Инструкции:

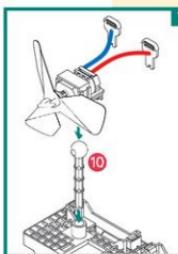

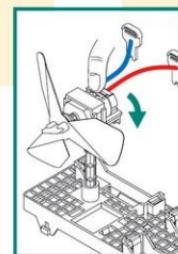Вставьте штырь в специальное отверстие на кузове машины, а сверху прикрепите пропеллер.



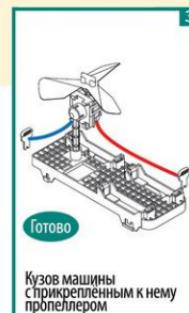Пальцем надавите на двигатель так, чтобы пропеллер оказался сверху, как на картинке.



Кузов машины с прикреплённым к нему пропеллером

Подготовка к эксперименту

Разрежьте проволоку на кусочки

Вам понадобятся:



Отрежьте от проволоки кусок длиной 18 сантиметров.
Чтобы измерить длину, можно пользоваться линейкой, которая нарисована на этой странице.

Совет Как снять пластиковое покрытие

Зажмите проволоку между пальцами.

Снимите покрытие.



Уберите по 4 сантиметра изолирующего слоя с каждой стороны проволоки.
Убирайте его пальцами, и он легко снимется с проволоки.



Отрежьте еще 2 куска по 18 сантиметров и проделайте с ними то же самое.

3

Готово

Проволока с согнутыми концами

Последовательное и параллельное подключение

Подумайте!

Последовательное и параллельное подключение

◆ Маленькая лампочка питается только от одной батарейки.



Если батарейка только одна, то маленькая лампочка питается только от неё.



◆ Маленькая лампочка питается от двух батареек.



Когда к маленькой лампочке подключено 2 батарейки последовательно, она питается от обеих и светит в два раза ярче.



Лампочка горит ярче.
Но по времени она горит столько, сколько горела бы с одной батарейкой.

◆ Маленькая лампочка питается от двух батареек с параллельным соединением.



Когда к маленькой лампочке подключено 2 батарейки параллельно, она питается от обеих, но горит так, словно подключена только к одной. Зато по времени она горит в два раза дольше.



Яркость не меняется.
Лампочка горит в два раза дольше.

Последовательное
соединение двух
батареек заставляет
лампочку гореть ярче!

Это называется
электрической цепью
с последовательным
подключением.



Соединение одних
и тех же батареек
разными способами
дёт разный эффект!

Когда батарейки присоединены
параллельно, лампочка горит
не ярче, чем с одной батарейкой!



Когда батарейки присоединены
параллельно, лампочка горит
не ярче, чем с одной батарейкой!

Последовательное и параллельное подключение

Присоедините маленькую лампочку!

Вам понадобится:

14 Маленькая лампочка с патроном (1)

Вкрутите лампочку в патронилье, если она прикручена слабо.

До подсоединения лампочки вытащите соединители из димитера.

Экспериментируйте и наблюдайте!

OFF
ON

Подсоедините её к одной батарейке.

Добавьте ещё одну батарейку.

Вам понадобится:

24 Цель 1

Экспериментируйте и наблюдайте!

Приподнимите 2 батарейки цепи 1.

Приподнимите её к двум лампочкам. Получилась цепь с последовательным соединением.

Поменяйте расположение батареек!

Вам понадобится:

25 Цель 2

Приподнимите цепь 2 к маленькой лампочке.

Экспериментируйте и наблюдайте!

OFF
ON

Приподнимите её к двум лампочкам. Получилась цепь параллельным соединением.

Подготовка к эксперименту

Прикрепите соединители

Вам понадобятся:




Проволока с голёными концами

5 Соединители (4)

⚠ Осторожно!

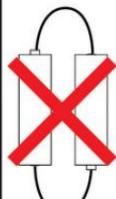Не присоединяйте батарейку прямо к изолированной проволоке.



Инструкция:

Совет:

Как прикрепить проволоку



Осторожно закрутите проволоку вокруг соединителя.

Просуньте проволоку через дырку и оберните её вокруг зажима. Затем обмотайте её конец вокруг неё самой, как показано на картинке. Плотно закрутите её так, чтобы конец проволоки не торчал.



Цель 1
Сделайте цепь 1 с помощью 2 соединителей. Прикрепите соединители к обеим сторонам проволоки.



Цель 2
Сделайте цепь 2 с помощью 1 соединителя. Прикрепите соединитель к одной стороне проволоки.

⚠ Она станет очень горячей!

⚠ Осторожно!

Поток электрического тока

Давайте крутить пропеллер!

Вам понадобятся: 1 батарейка типа АА

Кузов машинки с прикреплённым к нему пропеллером



Вставьте батарейку, и пропеллер начнет вращаться!

⚠ Не приближайте пропеллер к лицу и рукам, пока он вращается.

Экспериментируйте и наблюдайте!

В каком направлении пропеллер вращается?

Понаблюдайте за его движением и выберите верный ответ.



Что произойдёт, если поменять соединители местами?

Понаблюдайте за его движением и выберите верный ответ.



Отпустите пропеллер, пусть он взлетит!

Выньте из пропеллера зажим.



Экспериментируйте и наблюдайте!

Пропеллер взлетит!

Смотрите со стороны.

Подровняйте углы наклона лопастей пропеллера, если он не взлетает.

⚠ Не направляйте пропеллер в сторону людей или своего лица.

Проверьте ещё раз, что батарейки вставлены правильно.

Проверьте ещё раз, что проводки присоединены к батарейке правильно.

Поток электрического тока

Экспериментируйте и наблюдайте!

Прикрепите колёса и запустите пропеллер!

Вам понадобятся:




- 3 Колёса (3) 4 Приводное колесо (1)
16 Оси (2) 6 Зажим для пропеллера (1)

Вставьте оси в кузов машинки и прикрепите колёса.

Не забудьте про зажим для пропеллера.

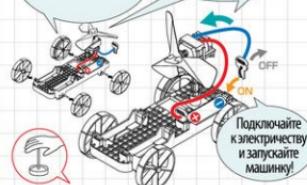Наклоните пропеллер, как показано стрелкой.



Подключайте к электричеству и запускайте машинку!

⚠ Не натягивайте руки на острые концы осей.

⚠ Не приближайте пропеллер к лицу и рукам, пока он вращается.

В каком направлении движется машинка?

Внимательно понаблюдайте и выберите верный ответ.



Что, по вашему мнению, произойдёт, если поменять соединители местами?

Внимательно понаблюдайте и выберите верный ответ.



Электрический ток

Подумайте!

Электрический ток

То, как вставлены соединители, влияет на то, как крутится пропеллер и движется машина.

У электрического тока есть направление, и вставленные по-другому соединители изменят направление тока. Поэтому двигатель начнёт вращаться в противоположном направлении. Ток идёт от + к -.

Вращается по часовой стрелке

Движение вперед

Вращается против часовой стрелки

Движение назад